

3 Potential Energy and Capacitors

① A. $KE = qV$

$q_H = 1.6 \times 10^{-19}$

$q_{He} = 3.2 \times 10^{-19}$

$V = 4000V$

A) Hydrogen = 6.4×10^{-16}

Helium = 1.28×10^{-15}

$\rightarrow KE_{tot} = 1.92 \times 10^{-15}$

$\frac{1.92 \times 10^{-15}}{1.6 \times 10^{-19}} = \boxed{12000 \text{ eV}}$

B $E = \frac{V}{x}$

12,000 eV is the total

(4 keV + 8 keV)


$V = 4kV$

$E = ?$

$x = 5cm$

$\frac{4000V}{.05m}$

$= \boxed{8 \times 10^4 V/m}$

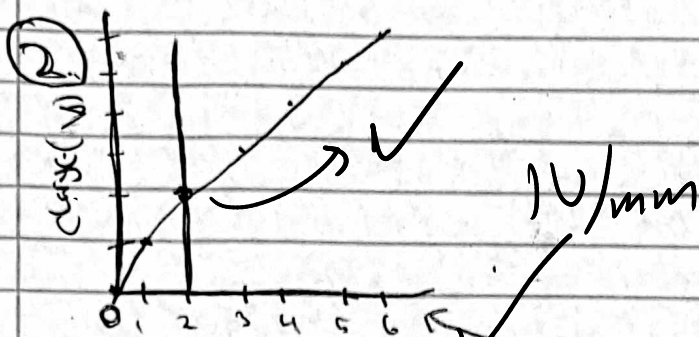

$E_{field} = 1kV/m = 1V/mm$

Distance (m)

$V_{initial} = 0V$

③ $C = \frac{\epsilon_0 A}{d} \rightarrow C = \frac{(8.85 \times 10^{-12})(10^{-4})}{2 \times 10^{-3}} = \boxed{4.4 \times 10^{-13} F}$

$C = 8.85 \times 10^{-12}$

$A = 1cm$

$d = 2mm$

$W = E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2 \rightarrow (4.4 \times 10^{-13}) \cdot .5 \cdot 25 = \boxed{5.5 \times 10^{-12} J}$

④ Parallel

4. Current Resistors and Circuits

① A $I = \frac{E_1 + E_2}{r_1 + r_2 + R_{\text{load}}} \rightarrow \frac{1.5 + 1.5}{2 + 2 + 50} = 5.5 \times 10^{-2} \text{ A}$

$r = 12$

$N = 3$

$E_1, E_2 = 1.5 \text{ V}$

$R = 50 \Omega$

$I = \frac{E_{\text{net}}}{r_{\text{int}} + R_{\text{load}}} \rightarrow \frac{1.5}{5 + 5 + 50} = 3 \times 10^{-2} \text{ A}$

A. Series $= 5.5 \times 10^{-2} \text{ A}$
Parallel $= 3 \times 10^{-2} \text{ A}$

B $P = IV$

Series $\rightarrow P = (5.5 \times 10^{-2})^2 \rightarrow P = 1.6 \times 10^{-1} \text{ W}$
Parallel $\rightarrow P = (3 \times 10^{-2})^2 \rightarrow P = 4.5 \times 10^{-2} \text{ W}$

②

A. 2 mS

B. 105 mV